

BitTradeOne.

\持っている人もこれからの人も!/\



TTMのミートアップ

開発者による技術解説

2023.04.22

浅草橋 技研ベース

参加無料

配信アリ

Powered by Shigezone



詳細・参加は
Compassで!



今日の目標


- TTM8の構成を知る
- 拡張IOをつくれるようになる

BitTradeOne.
ADTTM8

ティーツーエムエイト

TTM[®]


ロジックICで創る
自作CPU組み立てキット

 

BTOオンラインショップ、Shigezone、他電子工作ショップにて発売中

組み立て

ひたすらはんだづけ！

 

IC数：44個

LED数：118個

はんだづけ時間：5～6時間


スペック表

電源電圧	5V
消費電流	1A以下
bit数	8bit
命令種類	16種類
総レジスタ数	10個
汎用レジスタ数	2個
1プログラムにおける最大命令数	64命令
スタックおよびユーザ操作RAM領域	32Byte
クロック	段階的に250kHzから244Hz、低周波クロック、手動クロック
入出力	なし(拡張して任意のI/Oを付与できる)


構造の図式化




写真

 

だいたい図にする

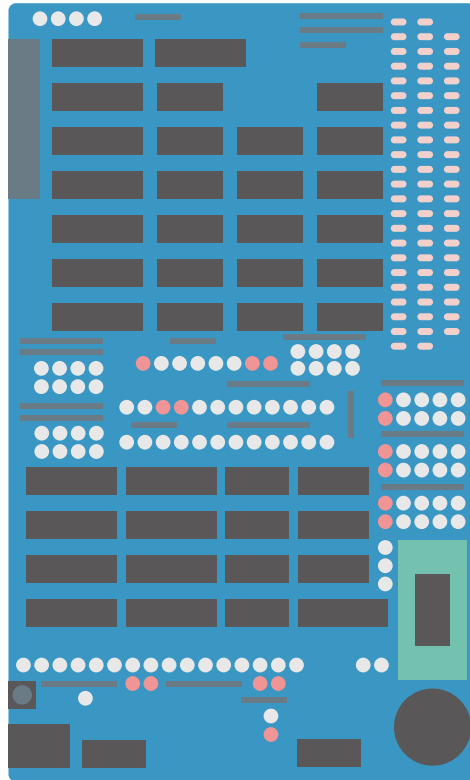


だいたい図にする

 


役割で色分け



構造の図式化

 


役割で色分け

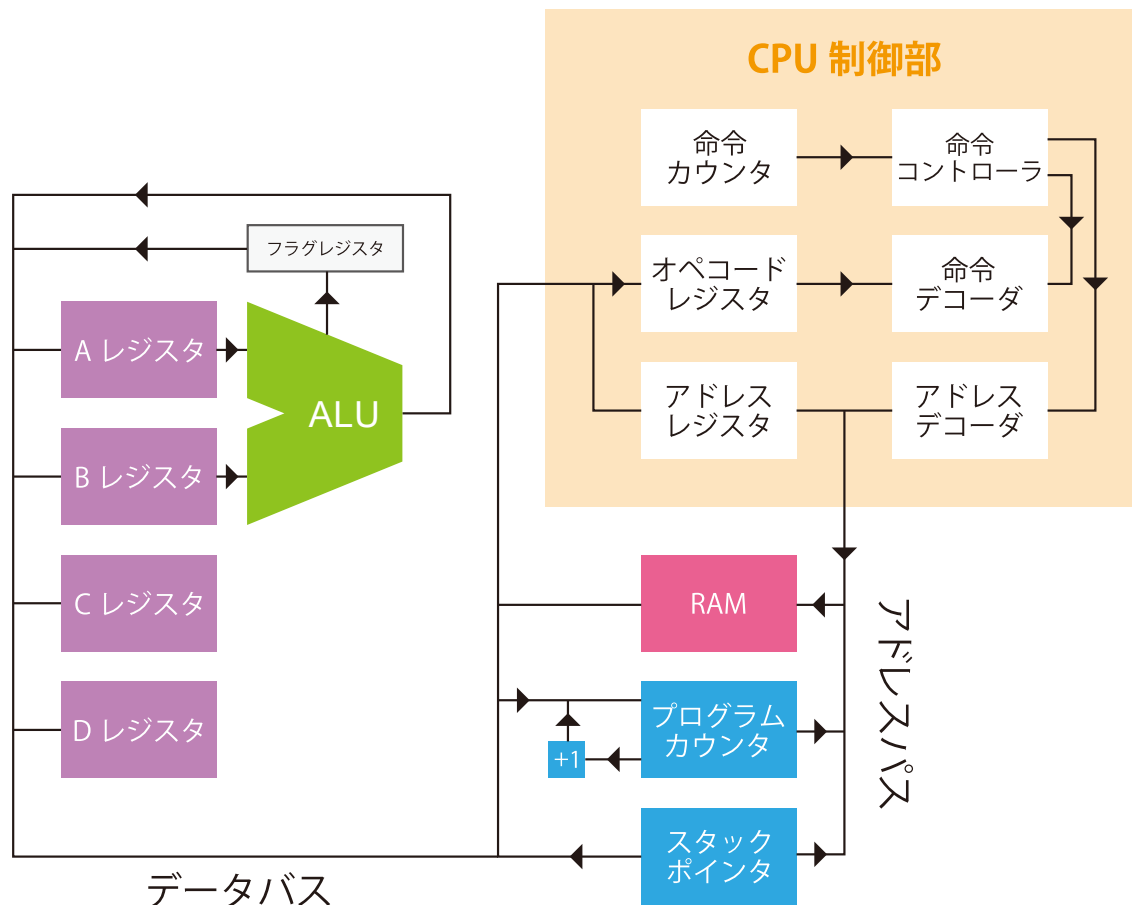

ブロック図

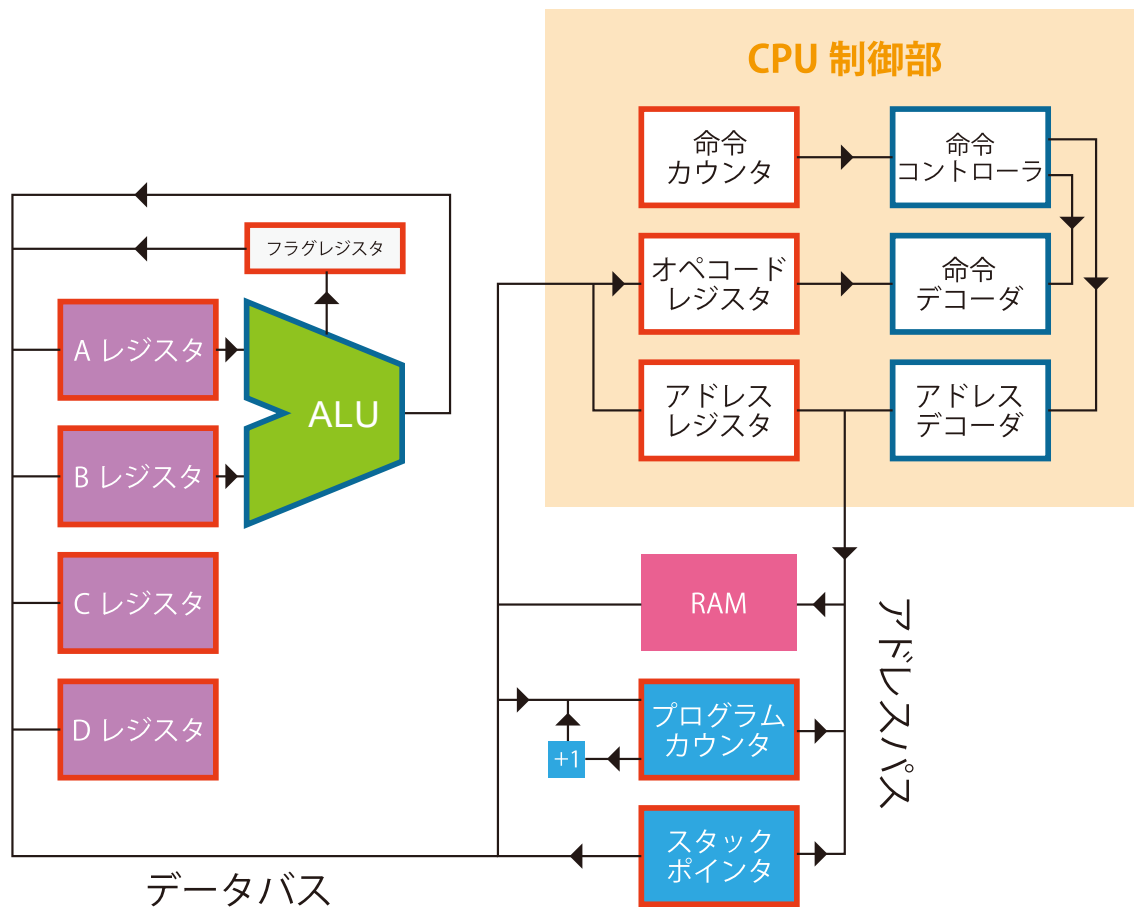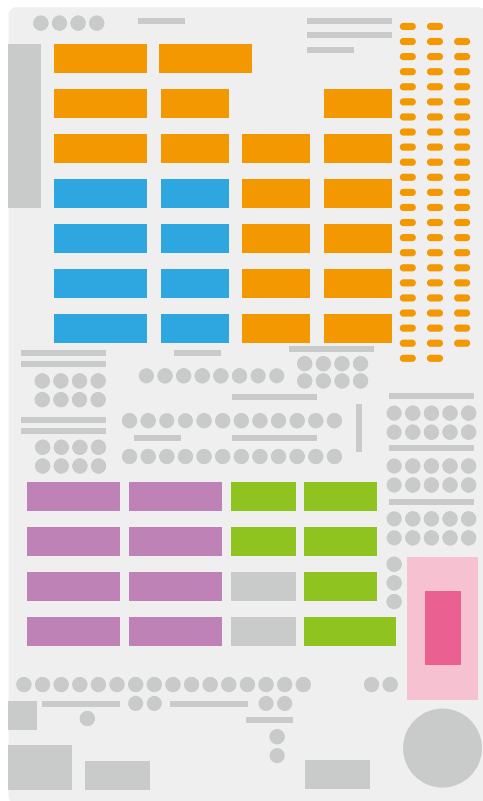


 

組み合わせ回路

現在の入力によって
出力が決まる回路

ALU、デコーダ

 


順序回路

現在・過去の入力によって
出力が決まる回路

レジスタ

入力に対して決まった変換を出力する回路

AND回路

 


AND条件に当てはまる
=入力が両方とも「1」 →出力「1」
そのほかの場合 →出力「0」

入力A	入力B	出力C
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

前の入力によって結果が変わる回路

D-FF回路

 

入力D	入力CLK	出力Q
0		0
1		1
X	0	Q_n
X	1	Q_n


Q_n : 前の入力D

※簡単のため真理値表省略

基本は 順序回路→順序回路 のコピー

順序回路(レジスタ)

順序回路(レジスタ)

 


順序回路 → 組み合わせ回路 → 順序回路
にすればデータを変換してコピーできる

順序回路(レジスタ)


組み合わせ回路

順序回路(レジスタ)

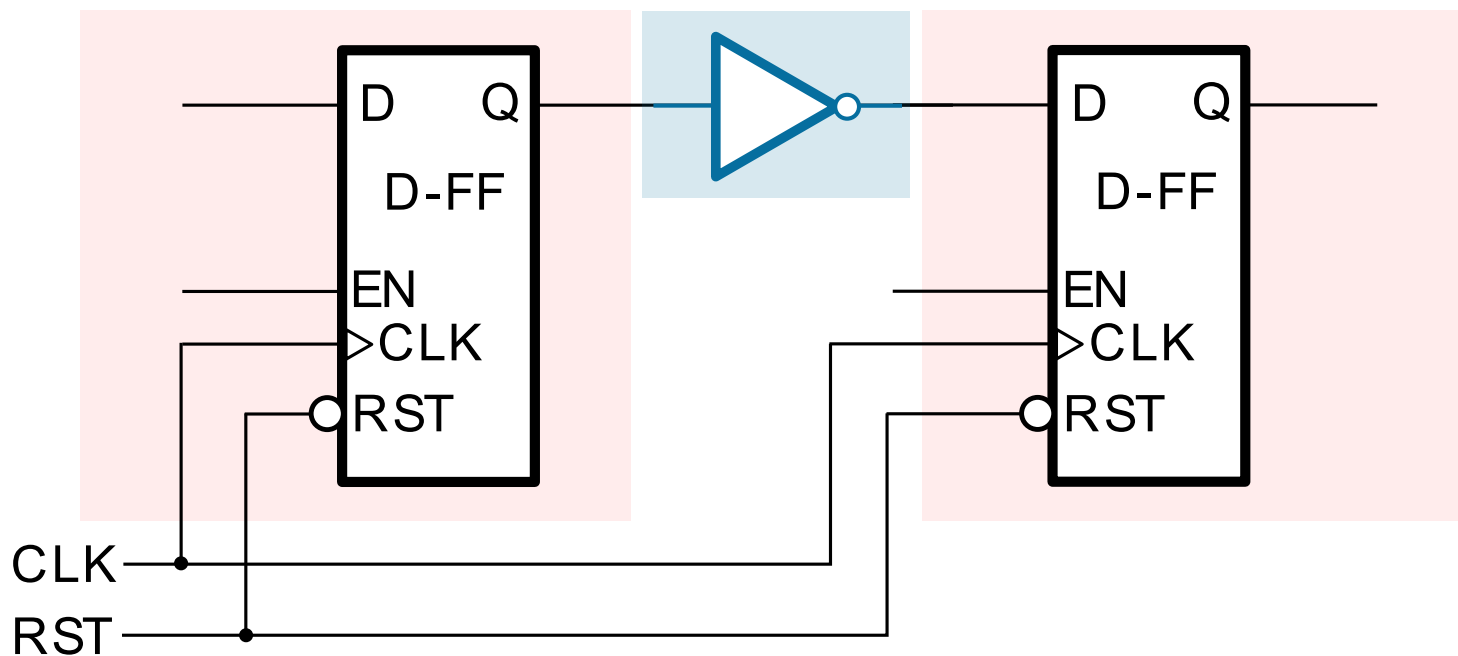

命令の構成 ADD命令を例として

※TTM8独自の命令記法です

 

E0番地	03
E1番地	05
7クロック後	▼
E0番地	03
E1番地	08

ロードアドレスが示す先の内容 + スストアアドレスが示す先の内容

→ スストアアドレスが示す先に格納する

ADD, E1, E0

オペコード, 値1, 値2

TTM8のアドレスは00~FF
(16進数)

00~BF: プログラム領域
命令が64個まで格納できる。

3アドレス使って1命令。
値2→値1→オペコードの順に格納していく。

命令1	00	値2
	01	値1
	02	オペコード
命令2	03	値2
	04	値1
	05	オペコード
命令3	06	値2
	07	値1
	08	オペコード
⋮	⋮	⋮
命令64	BD	値2
	BE	値1
	BF	オペコード

プログラム領域

C0-CF 内部レジスタ領域
D0-DF 外部レジスタ領域
E0-FF スタック領域

簡単なADD命令を見てみる

①ADD命令

ADD,E1,E0

②JMP命令

JMP,03,--



①E1(05)にE0(03)を加算、E1に

②JMP命令-JMP命令のループ

	アドレス	RAM内	
①ADD	00	E0	値2
	01	E1	値1
	02	03	オペコード
②JMP	03	00	値2
	04	03	値1
	05	07	オペコード
	⋮	⋮	
	E0	03	スタック領域
	E1	05	

簡単なADD命令を見てみる

①ADD命令

ADD,E1,E0

②JMP命令

JMP,03,--




①E1(05)にE0(03)を加算、E1に
→E1が08になった


②JMP命令-JMP命令のループ
→プログラムが停止した

	アドレス	RAM内	
①ADD	00	E0	値2
	01	E1	値1
	02	03	オペコード
②JMP	03	00	値2
	04	03	値1
	05	07	オペコード
	⋮	⋮	
	E0	03	スタック領域
	E1	08	


	アドレス	RAM 内
ADD	00	E0
	01	E1
	02	03
JMP	03	00
	04	03
	05	07
	⋮	⋮
	E0	03
	E1	05

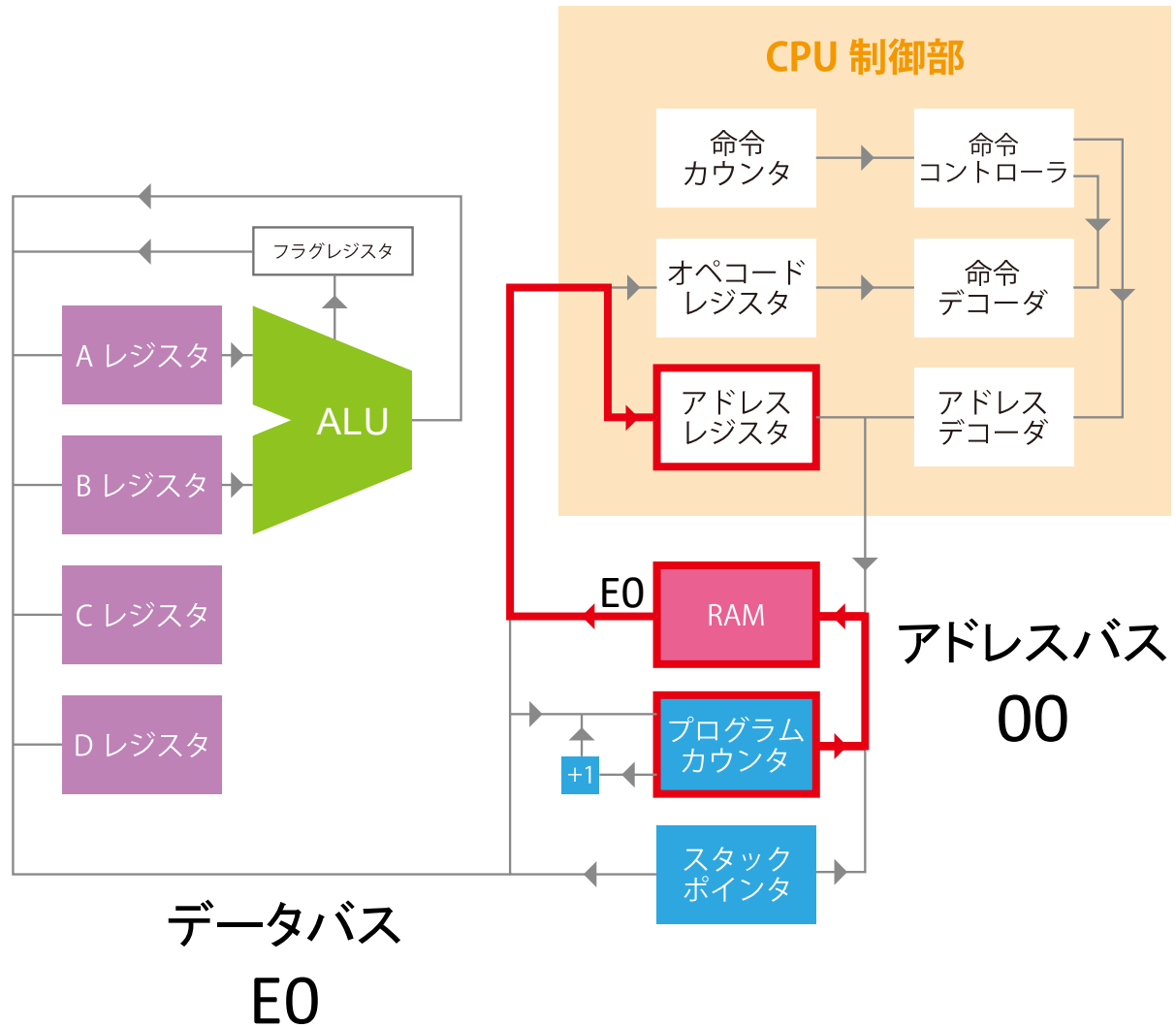


	アドレス	RAM 内
ADD	00	E0
	01	E1
	02	03
JMP	03	00
	04	03
	05	07
	⋮	⋮
	E0	03
	E1	05

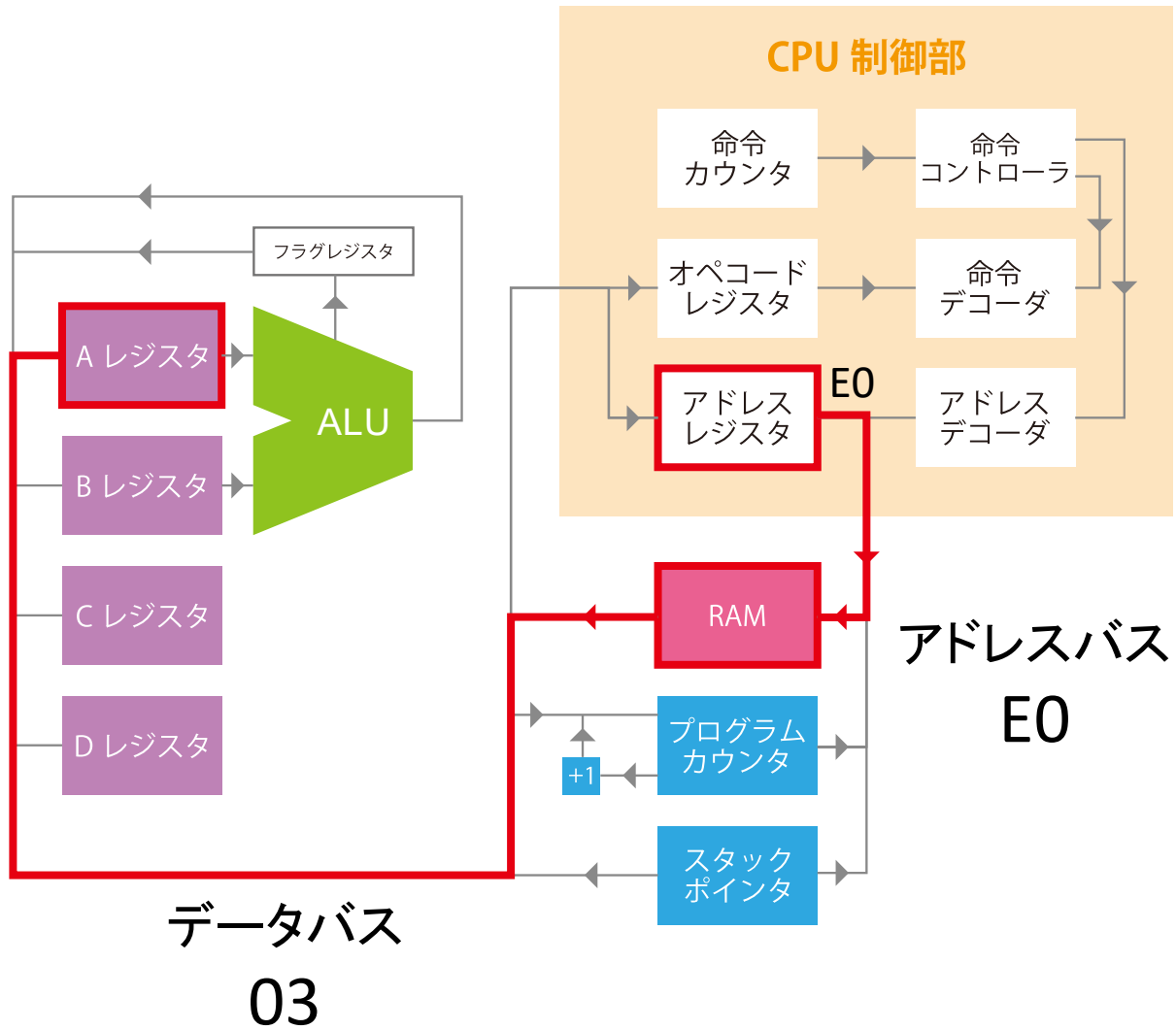


	アドレス	RAM 内
ADD	00	E0
	01	E1
	02	03
JMP	03	00
	04	03
	05	07
	⋮	⋮
	E0	03
	E1	05

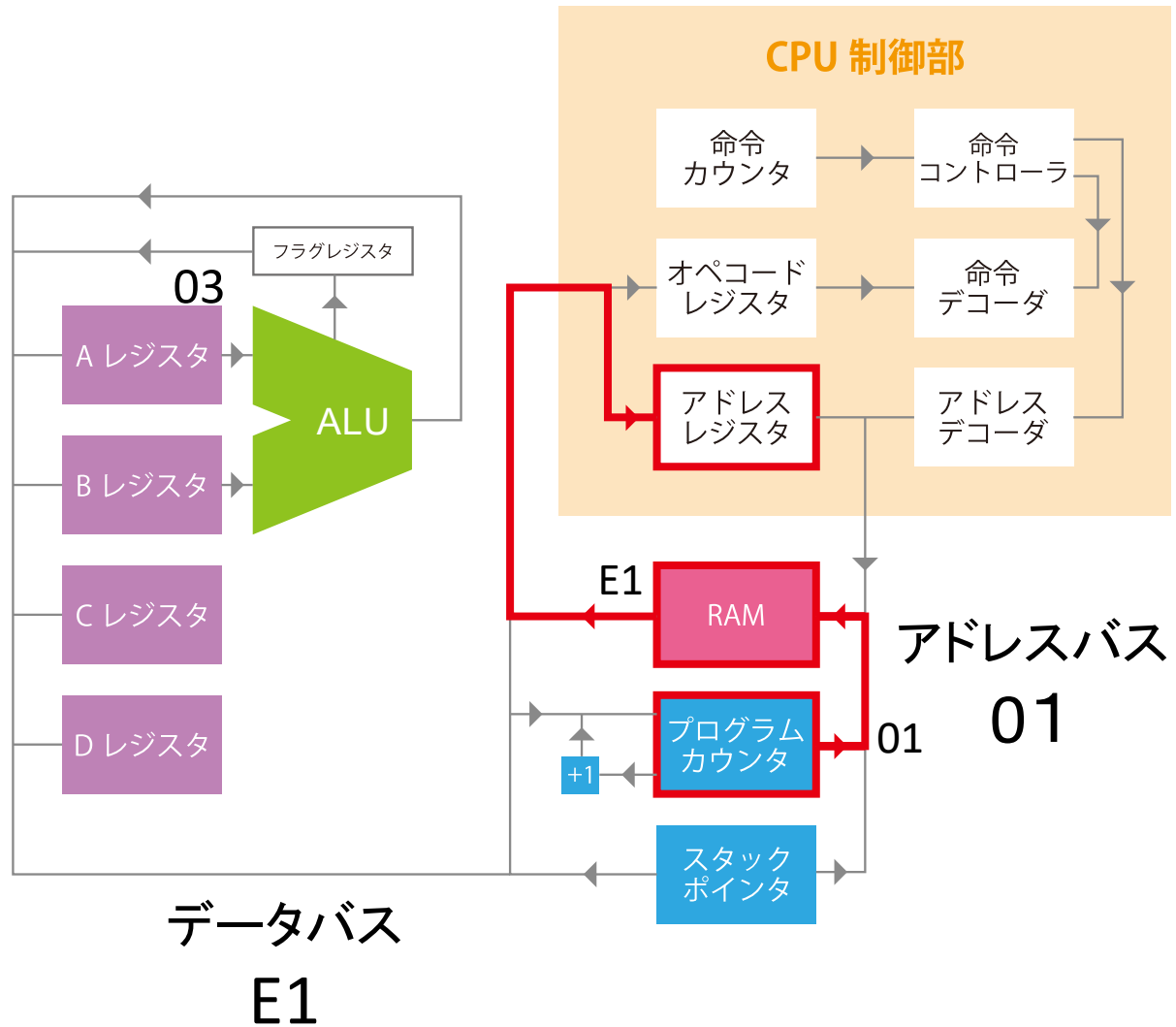


	アドレス	RAM 内
ADD	00	E0
	01	E1
	02	03
JMP	03	00
	04	03
	05	07
	⋮	⋮
	E0	03
	E1	05

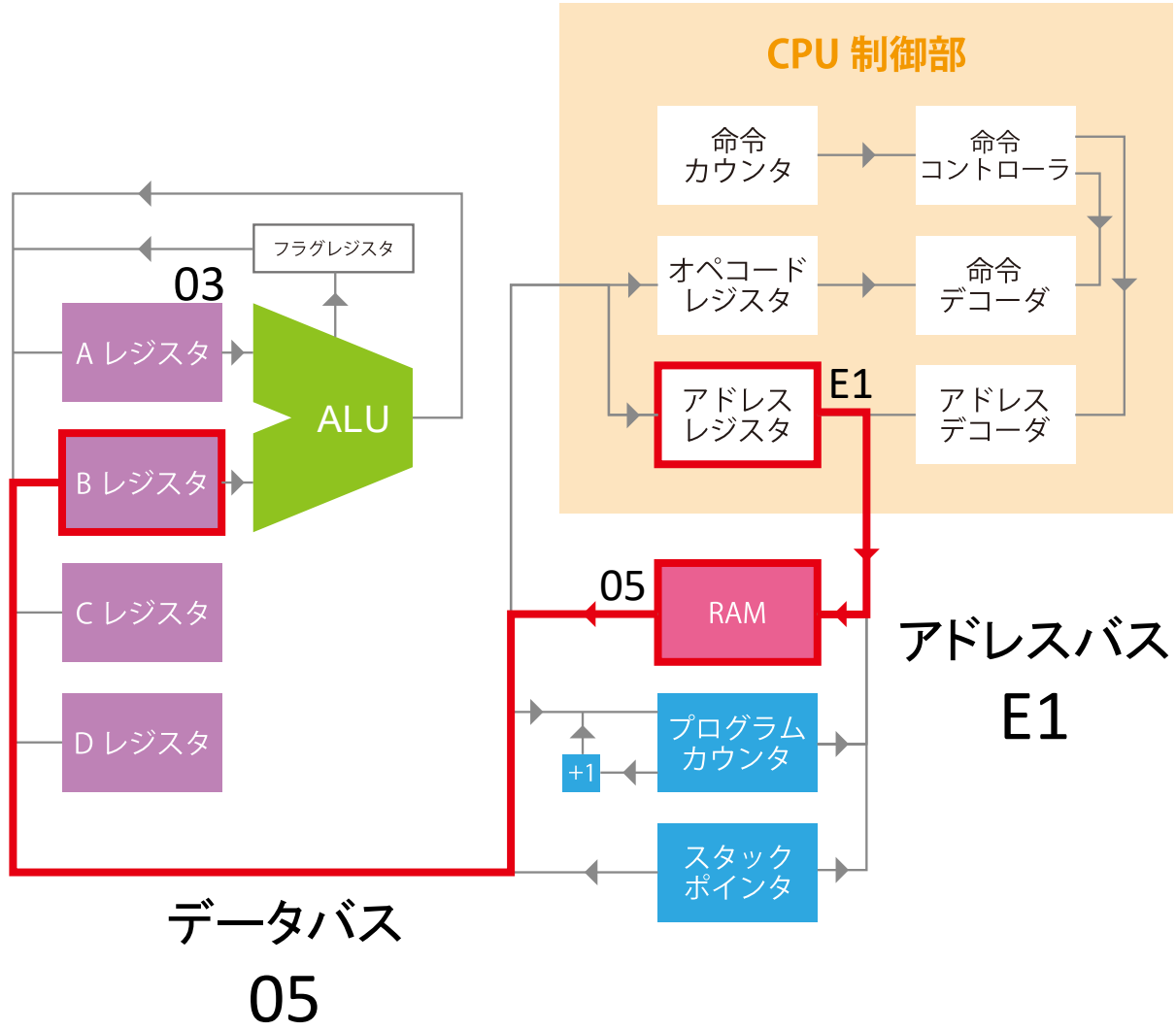


	アドレス	RAM 内
ADD	00	E0
	01	E1
	02	03
JMP	03	00
	04	03
	05	07
	⋮	⋮
	E0	03
	E1	05

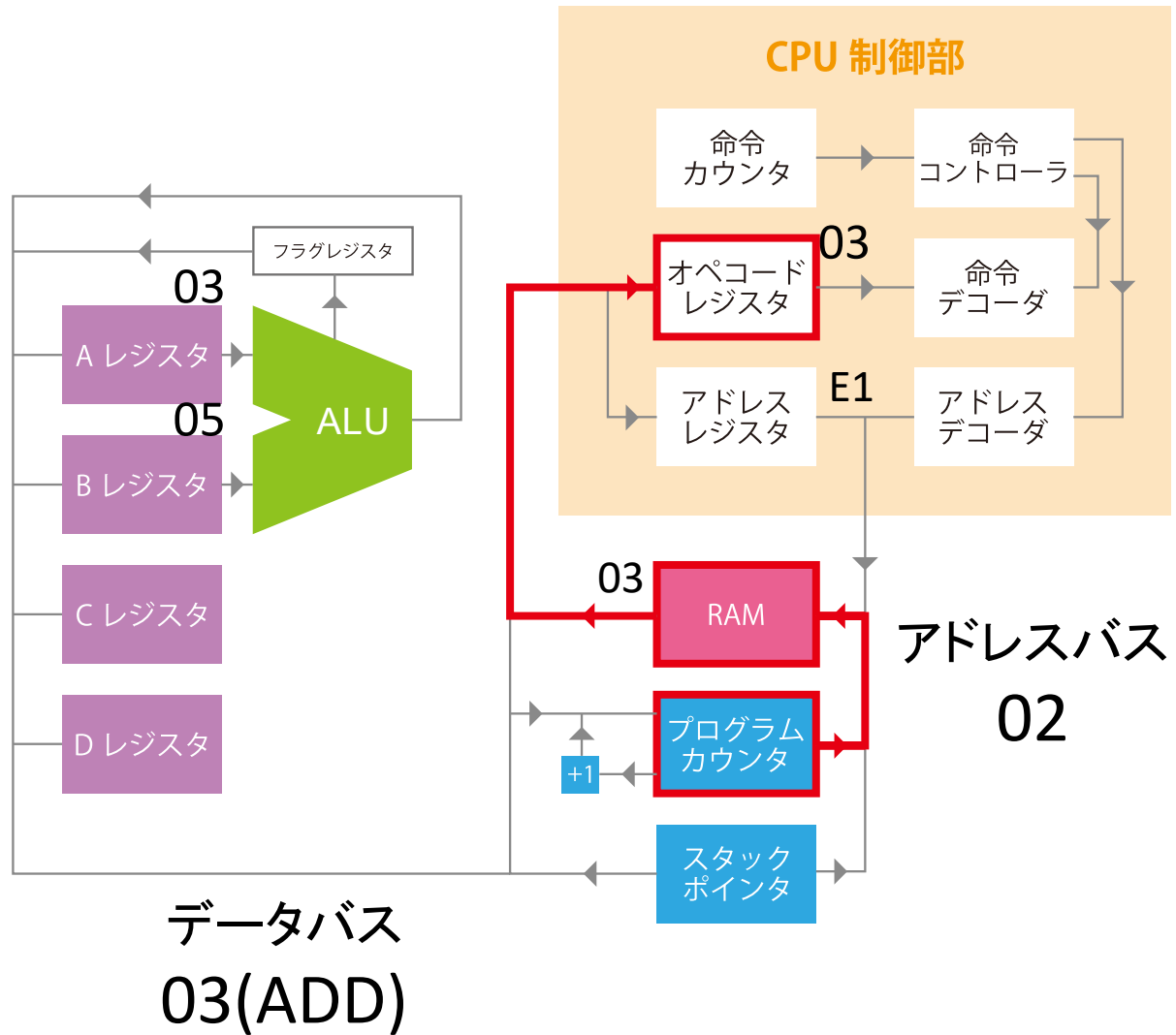

	アドレス	RAM 内
ADD	00	E0
	01	E1
	02	03
JMP	03	00
	04	03
	05	07
	⋮	⋮
	E0	03
	E1	08

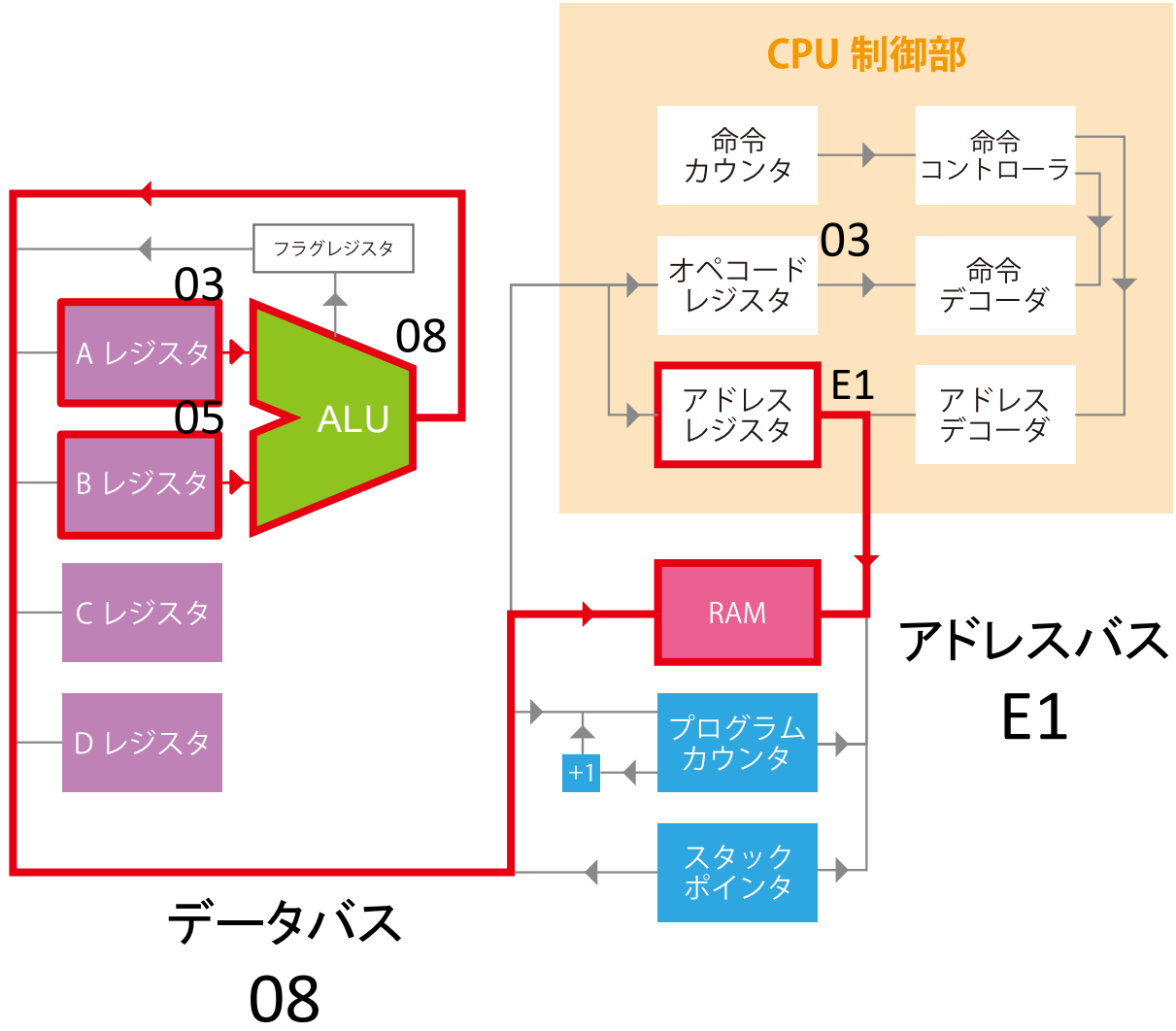

	アドレス	RAM 内
ADD	00	E0
	01	E1
	02	03
JMP	03	00
	04	03
	05	07
	⋮	⋮
	E0	03
	E1	08

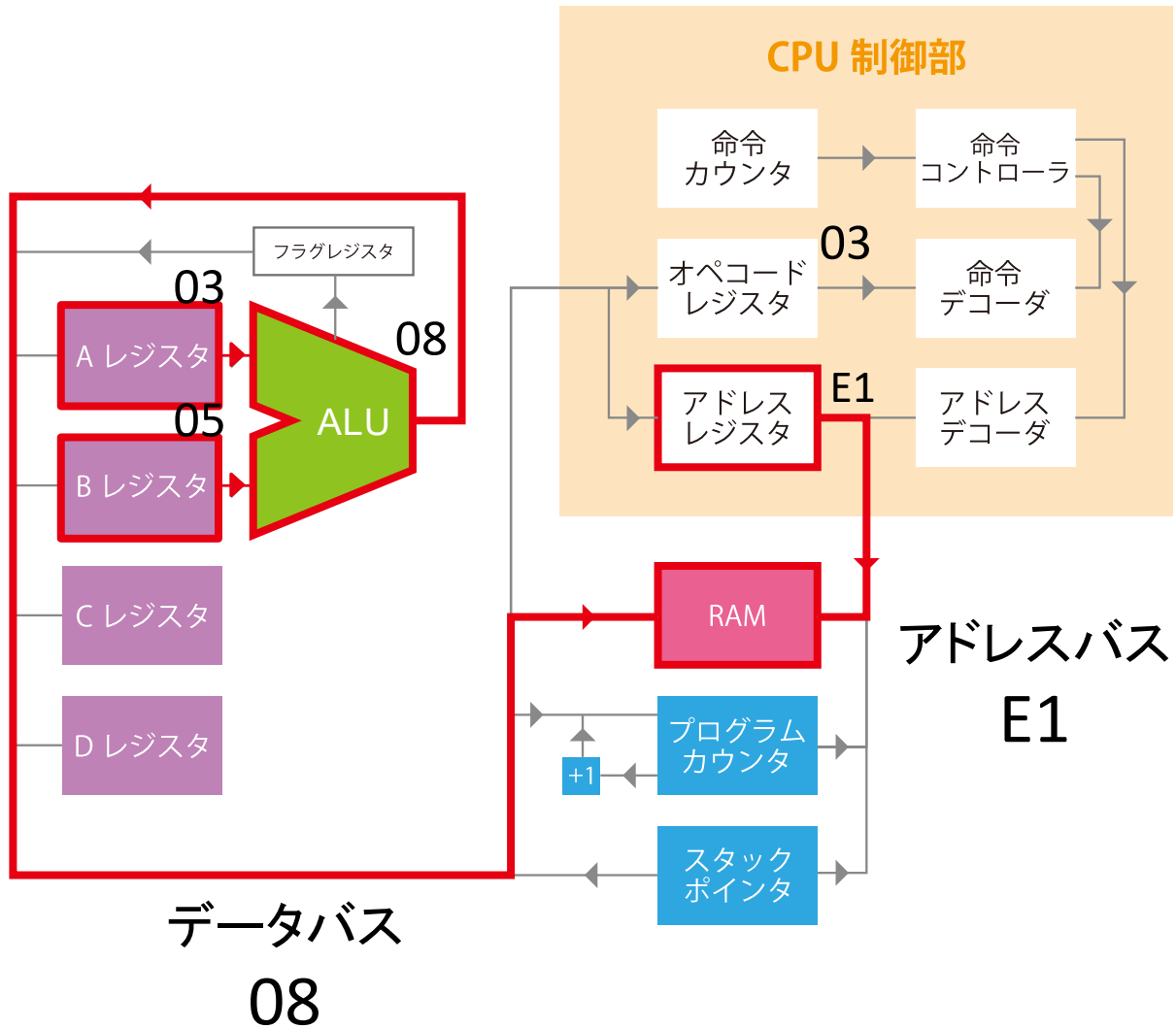

命令は

MOV
コピーする

ADD、SUB、CMP
加算、減算、比較

JMP、JC、JNC、JZ、JNZ
ジャンプ命令

PUSH、POP
スタックを操作

などなど16種類

TTMB 命令セット

命令は3つの要素で構成される。(命令、値1、値2)である。命令によっては値1や値2のみ使用するものがあるが、その場合使用しない値にはダミーを置く。必ず連続した3つのアドレス先に格納されプログラムカウンタは命令毎に+3される。なおメモリには値2、値1、命令の順番で格納される。
下記の命令詳細に用いている略語は表下部に記述。←は値のコピーを示す。両辺が同じ場合更新を示す。[]で示すものは括弧内をアドレスとして用いて、その示す先。

命令	機械語	ニーモニック	命令構成	詳細
move	0	MOV	MOV, STA, LDA	ストアアドレス、ロードアドレスを指定して、ロードアドレス先の内容をストアアドレス先にコピーする。 ロードアドレス先の内容は変化しない。 [STA] ← [LDA]
move immediate C register	1	MVIC	MVIC, IM, --	即時データをCレジスタに格納する。 C ← IM
move immediate D register	2	MVID	MVID, IM, --	即時データをDレジスタに格納する。 D ← IM
addition	3	ADD	ADD, STA, LDA	ストアアドレス、ロードアドレスを指定して、それぞれの内容を加算しストアアドレス先に格納する。 ロードアドレス先の内容は変化しない。 フラグレジスタが更新される。 [STA] ← [STA] + [LDA] FR ← FR
subtraction	4	SUB	SUB, STA, LDA	ストアアドレス、ロードアドレスを指定して、ストアアドレス先の内容からロードアドレス先の内容を減算した値をストアアドレス先に格納する。 ロードアドレス先の内容は変化しない。 フラグレジスタが更新される。 [STA] ← [STA] - [LDA] FR ← FR
Comparison	5	CMP	SUB, STA, LDA	ストアアドレス、ロードアドレスを指定して、ストアアドレス先の内容からロードアドレス先の内容を減算した値でもってフラグレジスタを更新する。 ストアアドレス先の内容、ロードアドレス先の内容は変化しない。 フラグレジスタが更新される。 FR ← FR
address jump	6	ADJP	ADJP, --, LDA	ロードアドレスを指定して、ロードアドレス先の内容をプログラムカウンタに格納する。 ロードアドレス先の内容は変化しない。 PC ← [LDA]
jump	7	JMP	JMP, IM, --	即時データをプログラムカウンタに格納する。 PC ← IM
jump carry	8	JC	JC, IM, --	キャリーフラグが1の時即時データをプログラムカウンタに格納する。 PC ← IM (Cflag == 1)
jump not carry	9	JNC	JNC, IM, --	キャリーフラグが0の時即時データをプログラムカウンタに格納する。 PC ← IM (Cflag == 0)
jump zero	A	JZ	JZ, IM, --	ゼロフラグが1の時即時データをプログラムカウンタに格納する。 PC ← IM (Zflag == 1)
jump not zero	B	JNZ	JNZ, IM, --	キャリーフラグが0の時即時データをプログラムカウンタに格納する。 PC ← IM (Cflag == 0)
push	C	PUSH	PUSH, --, LDA	ロードアドレスを指定して、ロードアドレス先の内容をスタックポインタが示す先に格納する。 格納後スタックポインタはデクリメントされる。 ロードアドレス先の内容は変化しない。 [SP] ← [LDA] SP ← SP-1
pop	D	POP	POP, STA, --	スタックポインタをインクリメントする。 インクリメント後、指定したストアアドレス先にスタックポインタが示す先の内容を格納する。 ストアアドレスには内部レジスタのみ指定できる。 SP ← SP+1 [STA] ← [SP]
call	E	CALL	CALL, IM, --	プログラムカウンタの内容をスタックポインタが示す先に格納する。 格納後スタックポインタはデクリメントされ、即時データをプログラムカウンタに格納する。 プッシュされるプログラムカウンタの内容は内部処理の関係上、現在実行中のアドレス(CALL命令が書かれているアドレス)より+1された値となる。 [SP] ← PC SP ← SP-1 PC ← IM
return	F	RET	RET, --, --	スタックポインタをインクリメントする。 インクリメント後、プログラムカウンタにスタックポインタが示す先の内容を格納する。 SP ← SP+1 PC ← [SP]


STA ストアアドレス LDA ロードアドレス IM 即時データ

C Cレジスタ D Dレジスタ FR フラグレジスタ PC プログラムカウンタ SP スタックポインタ



7セグメント表示 と DIPスイッチ入力

ワークショップ



TTM8はIOを拡張できます

 



ワークショップ

  

拡張ポート

  


拡張ポート

  

アドレスバス データバス

TTM8_EX_7seg & DIPswitch

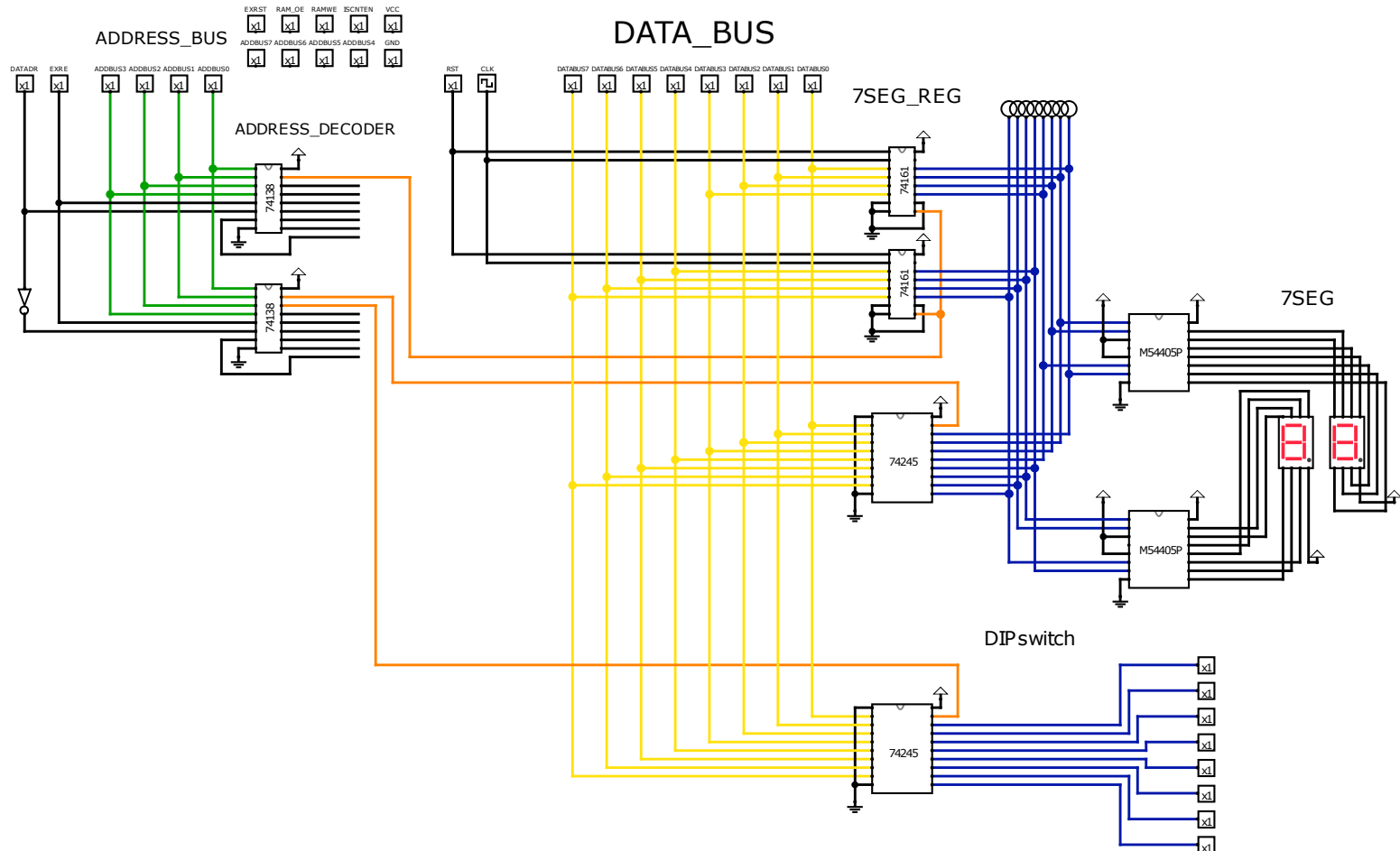

みやこ電機工房
MIYAKO DENSHI KOB0